Экспериментальное исследование проходного детектора

A.В. $Aндрианов^{1}$, Д.Е. Γ убарев 1 , A.Н. $3икий^{2}$

 1 Таганрогский научно-исследовательский институт связи, Таганрог 2 Южный Федеральный Университет, Таганрог

Аннотация: Описаны схема и конструкция детектора, работающего в диапазоне рабочих частот не менее чем от 1 до 1250 МГц. Проведено экспериментальное исследование частотной зависимости чувствительности по напряжению $\mathbf{B}_{\mathbf{u}}$, а также амплитудная характеристика на четырех частотах. Показано, что детектор обладает высокой равномерностью частотной характеристики и может быть использован в измерительной и приёмно-передающей аппаратуре.

Ключевые слова: проходной детектор, чувствительность по напряжению, амплитудная характеристика, неравномерность чувствительности по напряжению.

Проходные детекторы находят применение в измерителях проходящей мощности, в измерителях частотных характеристик, в цепях контроля приёмно-передающей аппаратуры, поэтому их исследование является актуальным [1-5].

Объектом исследования в данной работе является проходной детектор из комплекта прибора X1-42. К нему предъявляются следующие требования [6,7]:

- диапазон рабочих частот от 1 до 1250 МГц;
- чувствительность по напряжению В_м ≥ 50 мв/мВт;
- неравномерность чувствительности в диапазоне рабочих частот не более ± 0.5 дБ;
 - волновое сопротивление входа 50 Ом;
 - типовое сопротивление нагрузки 1 кОм;
- динамический диапазон сигналов на входе детектора не менее 30-40 дБ.


Схема и конструкция

Схема детектора приведена на рис. 1. Фото детектора со снятой крышкой показано на рис. 2.

Детектор состоит из вилки и розетки типа III по ГОСТ13317, соединенных между собой на печатной плате из стеклотекстолита. К точке их соединения припаян катодом детекторный диод. Анод детекторного диода соединен сбайонетным выходом и блокировочным конденсатором.

Минимальная длина проводников позволяет детектору работать в диапазоне рабочих частот от 1 до 1250 МГц с высокой равномерностью.

Эксперимент проводился на установке, структурная схема которой изображена на рис. 3. В качестве источника сигнала используется генератор стандартных сигналов типа ГСВЧ — 3000 в режиме НГ. В качестве индикатора выходного сигнала применён цифровой осциллограф с входным сопротивлением 1 МОм. Для приближения условий испытаний к реальным условиям эксплуатации между выходом детектора с входом осциллографа установлена нагрузка 1,1 кОм. Свободный выход проходного детектора нагружен на согласованную нагрузку 50 Ом для обеспечения режима бегущей волны на входе детектора. Пределы измерений по диапазону частоты и входных мощностей определялись возможностями используемой измерительной аппаратуры (генераторы ГСВЧ-3000 и Г4-218/1).

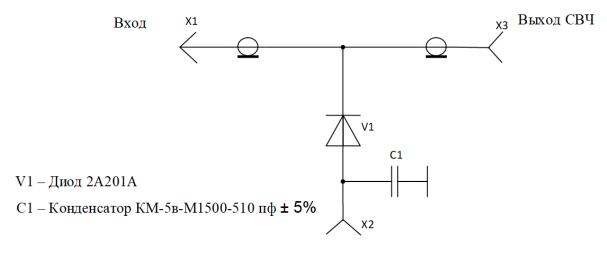

Выход детектора

Рис. 1. Принципиальная схема детектора



Рис. 2. Детектор проходной со снятой крышкой (из комплекта X1-42)

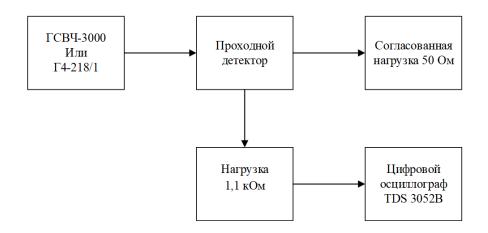


Рис. 3. Структурная схема измерительной установки

Таблица 1 Частотная характеристика детектора

| Частота сигнала МГц | Выходное напряжение | Выходное напряжение | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | при Рвх=100мкВт, мВ | при Рвх=1мВт, мВ | |
| 100 | -5,61 | -66,3 | |
| 200 | -5,15 | -65,3 | |
| 300 | -5,28 | -64,5 | |
| 400 | -5,71 | -62,7 | |
| 500 | -5,03 | -63,5 | |

| 600 | -5,83 | -63,1 |
|------|-------|-------|
| 700 | -5,54 | -67,1 |
| 800 | -6,06 | -65,5 |
| 900 | -5,83 | -67,6 |
| 1000 | -6,25 | -66,7 |
| 1100 | -5,74 | -66,8 |
| 1200 | -6,91 | -68,4 |
| 1300 | -6,30 | -70,6 |
| 1400 | -6,81 | -71,5 |
| 1500 | -7,50 | -76,1 |
| 1600 | -7,32 | -76,5 |
| 1700 | -8,46 | -80,2 |
| 1800 | -7,49 | -78,8 |
| 1900 | -8,42 | -77,3 |
| 2000 | -9,20 | -85,2 |
| 2100 | -8,76 | -82,2 |
| 2200 | -10,4 | -93,0 |
| 2300 | -9,18 | -81,9 |
| 2400 | -10,9 | -92,5 |
| 2500 | -9,53 | -86,5 |
| 260 | -9,8 | -84,1 |
| 2700 | -12,4 | -101 |
| 2800 | -11,5 | -98,3 |
| 2900 | -11,6 | -99,1 |
| 3000 | -10,6 | -95,5 |

Таблица 2 Амплитудные характеристики детектора

| Рвх, дБм | Uвых, мВ на | U вых, мВ на | U вых, мВ на | U вых, мВ на |
|----------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | f=100 МГц | f=500 МГц | f=1000 МГц | f=2000 МГц |
| -20 | -1,61 | -1,52 | -1,65 | -1,94 |
| -18 | -1,78 | -1,77 | -1,94 | -2,40 |
| -16 | -2,16 | -2,04 | -2,32 | -3,01 |
| -14 | -2,84 | -2,62 | -3,01 | -3,93 |
| -12 | -3,84 | -3,48 | -4,13 | -5,56 |
| -10 | -5,60 | -5,05 | -6,23 | -9,14 |
| -8 | -8,75 | -7,66 | -9,62 | -14,0 |
| -6 | -14,7 | -13,1 | -16,1 | -23,4 |
| -4 | -24,7 | -21,9 | -26,0 | -35,7 |
| -2 | -40,5 | -39,5 | -42,5 | -58,2 |
| 0 | -75,8 | -72,9 | -65,6 | -84,1 |
| 2 | -115 | -110 | -94,2 | |
| 4 | -166 | -159 | -139 | |
| 6 | -233 | 221 | -195 | |
| 8 | -316 | 301 | -265 | |
| 10 | -424 | 402 | -355 | |
| 12 | -555 | -525 | -467 | |
| | 1 | I | | ı |

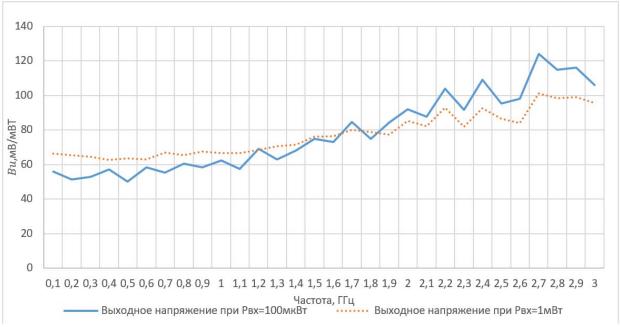


Рис. 4. Частотные характеристики проходного детектора

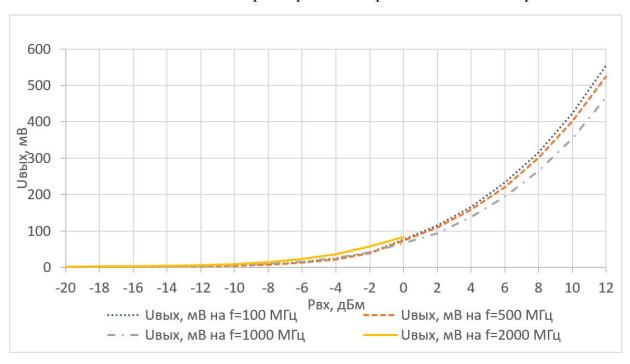


Рис. 5. Амплитудные характеристики проходного детектора

Неравномерность чувствительности рассчитывалась по формуле (1):

$$\Delta B_u = 20 \lg \frac{B_u max}{B_u min} \tag{1}$$

Более высокочастотный проходной детектор описан в [8]. Проходные детекторы с большим динамическим диапазоном (до 23дБм) описаны в [9]. Они имеют диапазон рабочих частот от 0,01 до 50 ГГц. При проведении данного исследования были полезны работы [10,11].

Выводы

Сравнение паспортных данных детектора и его экспериментально снятых параметров приведено в таблице 3.

Таблица 3 Параметры детектора

| Наименование параметра, размерность | По паспорту | Измерено | |
|---|-------------|--------------|--|
| Диапазон рабочих частот, МГц | 1 - 1250 | 100-3000 | |
| Чувствительность по напряжению $\boldsymbol{\mathcal{B}}_{\boldsymbol{u}}$, мВ/мВт при | | От 50 до 124 | |
| Rн = 1 кОм | | | |
| Входное сопротивление, Ом | 50 | 50 | |
| Неравномерность чувствительности ΔB_{ω} в | ± 0,5 дБ | 1,054 дБ | |
| полосе частот 1250 М Γ ц при $P_{BX} = 1 \text{ MBT}$ | | | |
| Неравномерность чувствительности ΔB_{u} в полосе частот 1250 МГц при | - | 2,79 дБ | |
| $P_{BX} = 100 \text{ MkBt}$ | | | |
| Неравномерность чувствительности ΔB_{ω} в | - | 4,23 дБ | |
| полосе частот 3000 М Γ ц при $P_{BX} = 1 \text{ MBT}$ | | | |
| Неравномерность чувствительности ΔB_{u} в | - | 7,8 дБ | |
| полосе частот 3000 МГц при Рвх = 100 мкВт | | | |
| Динамический диапазон мощностей входного сигнала, дБ | - | 30 | |

Литература

- 1.Бутков В.П., Губарев Д.Е., Зикий А.Н., Зламан П.Н. Серийные детекторы СВЧ (Обзор) // Инженерный вестник Дона, 2017, №1. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/4032.
- 2. Губарев Д.Е., Зикий А.Н., Зламан П.Н., Мамченко С.О. Детекторы СВЧ фирмы АЭРОФЛЕКС. Инженерный вестник Дона, 2017, №4. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2017/4409.
- 3. Бутков В.П., Зикий А.Н., Зламан П.Н. Сверхширокополосный детектор. Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2014, №2, том 10, с. 111-116.
- 4. Радиоизмерительная аппаратура СВЧ и КВЧ. Узловая и элементная базы. Под ред. А.М. Кудрявцева М.: Радиотехника, 2006. 208с.
- 5. Загородний А.С. Измерители мощности сигналов СВЧ и КВЧ диапазонов на основе диодных детекторов. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Томск, ТУСУР, 2014. 120с.
- 6. X1-42. Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик. Альбом электрических схем. 39 с.
- 7. Прибор для исследования AЧX X1-42. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1.400.132TO. 130c.
- 8. Сокол И.И., Гольдберг Л.А. Согласованная детекторная секция СВЧ. A.C. СССР № 1.483.389, м. кл. GO1R 21/12. Опубл. 30.05.89.
 - 9. Диоды и диодные МИС. Каталог АО «Микран». Томск, 2016, 36с.
- 10. Keysight Technologies. Fundamentals of RF and microwave Power Measurements (Part2). Power Sensors and Instrumentation. Application Note. Published in USA, 2014-60p.

11. AG314. Principles, Applications and Selection of Receiving Diodes. M/A-Com, 2017- 70p.

References

- 1.Butkov V.P., Gubarev D.E., Zikij A.N., Zlaman P.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №1. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/4032.
- 2. Gubarev D.E., Zikij A.N., Zlaman P.N., Mamchenko S.O. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №4. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2017/4409.
- 3. Butkov V.P., Zikij A.N., Zlaman P.N. Sverhshirokopolosnyj detektor. EHlektrotekhnicheskie iinformacionnye kompleksy isistemy [Ultra-wideband detector. Electrical and information systems and systems]. 2014, №2, tom 10, p. 111-116.
- 4. Radioizmeritel'naya apparatura SVCH i KVCH. Uzlovaya i ehlementnaya bazy [Radio equipment, SHF and EHF. Node and element bas]. Pod red. A.M. Kudryavceva M.: Radiotekhnika, 2006. 208 p.
- 5. Zagorodnij A.S. Izmeriteli moshchnosti signalov SVCH i KVCH diapazonov na osnove diodnyh detektorov. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni k.t.n. [Measuring the signal power of the microwave and EHF ranges based on diode detectors. Thesis for the degree of candidate of technical Sciences]. Tomsk, TUSUR, 2014. 120 p.
- 6. H1-42. Pribor dlya issledovaniya amplitudno-chastotnyh harakteristik. Al'bom ehlektricheskih skhem [The device for the study of amplitude-frequency characteristics. Electrical schematics album]. 39 p.
- 7. Pribor dlya issledovaniya ACHKH X1-42. Tekhnicheskoe opisanie i instrukciya po ekspluatacii [The device for the study of frequency response X1-42. Technical description and instruction manual]. 1.400.132TO. 130 p.

- 8. Sokol I.I., Gol'dberg L.A. Soglasovannaya detektornaya sekciya SVCH [A coherent detection section of the microwave]. A.S. SSSR № 1.483.389, m. kl. GO1R 21/12. Opubl. 30.05.89.
- 9. Diody i diodnye MIS. Katalog AO «Mikran» [Diodes and diode-MISS]. Tomsk, 2016. 36 p.
- 10. Keysight Technologies. Fundamentals of RF and microwave Power Measurements (Part2). Power Sensors and Instrumentation. Application Note. Published in USA, 2014-60p.
- 11. AG314. Principles, Applications and Selection of Receiving Diodes. M/A-Com, 2017. 70p.